



El modulo DS3231 ya incluye las resistencias de 4.7 k
Solo conecte a las lineas de SDA y SCL del micro y listo